



برگی از درخت المپیاد فیزیک  
تئوڑی مدارهای الکتریکی

مؤلف:

حسین کامکار



انتهارات خوشنویسی

وقتی تصمیم جدی می‌گیری که شروع کنی به المپیاد خوندن برای این نیست که چیزی رو به دیگران اثبات کنی، بلکه برای این‌که به خودت اثبات کنی که می‌توانی با تلاش کردن و وقت گذاشتن به هدفت بررسی یا خیلی بهش نزدیک بشی.

وقتی شروع می‌کنی به المپیاد خوندن، برجسب المپیادی تو مدرسه روت می‌چسبه. دیگه می‌فهمی که باید متفاوت‌تر باشی و متفاوت‌تر عمل کنی. باید برای پیمودن این مسیر کفشه آهنی به پات کنی، یکسری از تفریحات رو کنار بذاری (مثل تو اینترنت چرخیدن، با گوشی بازی کردن و ...) و ساعتهای ییشتري رو به مطالعه و تفکر کردن و کلنچار رفتن با مسائل صرف کنی. باید از بعضی تفریحات به خواست خودت و نه خواست دیگران (پدر، مادر، معلم، مشاور و ...) بزنی، چون تویی که تصمیم اول رو باید بگیری و تو این مسیر سخت قدم برداری، دیگران فقط می‌توونن کمک و همراهت باشن. نباید بذاری برای قدم گذاشتن تو این مسیر سخت دیگران برای تو تصمیم بگیرن. باید تمام سبک و سنگینهات و بالا و پایینهات رو بکنی و بعد تصمیم بگیری، چون در این صورت که می‌توانی این مسیر رو با هر تیجه‌ای که در اتها برات داره، به یکی از بزرگترین تجربه‌های زندگیت در شروع دوران نوجوانی و جوانی تبدیل کنی، و در اتها مسیر می‌توانی با یک تیجه خوب لذت کسب این تجربه رو دو چندان بکنی.

وقتی زمان شروع مرحله اول، بعد دوم و سوم می‌رسه باید مثل یه دونده که در یک مسابقه شرکت می‌کنه از قبل آمادگی لازم رو در تمرینات کسب کرده باشی، تا با صدای شروع (شلیک گلوله) تلاش نهاییت رو شروع کنی. قبل از شروع و در حین دوران مسابقه باید آمادگی خودت رو با خوب تمرین کردن مثل یک ورزشکار بالا بیری، ولی ورزش تو ییشتير فکریه و ابته باید علاوه بر مطالعه، خوب به جسم و روحتم بررسی (مثل ورزش، تقویح به موقع و مناسب و ...) تا روحت رو برای این تجربه آماده کنی.

مثل هر کاری شروع به المپیادی شدن نیاز به ملزموماتی داره که باید در سال‌های قبل و یا یکی یا دو سال مونده به پایه دهم و یازدهم آماده کنی. مثلاً برای شرکت در امپیاد فیزیک باید در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم بر مباحث فیزیک کتاب علوم کامل مسلط باشی و در این سال‌ها با افزایش ساعت مطالعه منابع ابتدایی و مقدماتی رو شروع به مطالعه کرده باشی تا با آمادگی مناسبی بتونی در امپیاد فیزیک در پایه یازدهم شرکت کنی. یا مثلاً برای شرکت در امپیاد ریاضی باید در دوره‌ی اول متوسطه ریاضی رو به حد خوبی یاد گرفته باشی و سعی کنی تا با مسائل فراتر از کتاب درسی کلنچار بری و بتونی زمان زیادی رو برای پیدا کردن راه حل یک مسئله صرف کنی.

المپیاد خوندن با توجه به تغییر نظام آموزشی در مدارس کشور متفاوت شده است، و دانشآموزان در دوره‌ی دوم متوسطه زمان کمتری برای آشنایی با انواع المپیاد و مباحث موجود در آن‌ها دارند. البته برخی از مدارس در سراسر کشور با توجه به داشتن هر دو دوره‌ی دبیرستان و از پایه‌های هفتم به بعد سعی در آموزش و استعدادیابی برای سرمایه‌گذاری در این مسیر دارند. با توجه به شرایط موجود برای دانشآموزانی که در مناطق محروم و یا مدارس غیرخاص تحصیل می‌کنند آشنایی و حرکت در مسیر المپیاد کمی سخت یا دشوار شده است، ولی المپیاد یک تجربه است برای نوع دیگری از زندگی، تلاش آموزنده برای شرکت در کنکور و یا حتی فراتر از آن آموزش سخت‌کوشی در مسیر زندگی.

امید می‌رود که با انتخابی درست، مسیر مناسب را پیش رو داشته باشید و ما نیز با ارائه‌ی این منبع آموزشی، گامی هر چند کوچک در تسهیل کردن پیمودن این مسیر، برایتان برداشته باشیم.

لازم می‌دانم از دوست عزیز و جوانم آقای حسین کامکار که قبول زحمت کردن و طی چند سال اخیر پیگیر تأثیف و ویرایش کتاب بودند کمال تشکر را داشته باشم.  
کتاب حاضر برای دانشآموزان علاقه‌مند به المپیاد فیزیک تأثیف شده، و سعی شده تا این کتاب بر مباحث تئوری مدارهای الکتریکی مورد نیاز برای شرکت در این المپیاد منطبق باشد.

لازم می‌دانم از تمامی کسانی که در تونید این اثر نقش داشتند کمال تشکر را داشته باشم و از شما دوست عزیز نیز به خاطر نواقص و کمبودهای احتمالی طلب عفو دارم. از شما مخاطب گرامی انتظار می‌رود عیوب و ایرادات کار را به ما ارجاع دهید تا در چاپ‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

---

با تشکر

رسول حاجی زاده مدیر انتشارات خوشخوان

## اشاره

کتابی که پیش رو دارید، قرار است یک «منبع مناسب» برای مبحث «مدارهای الکتریکی» در المپیاد دانشآموزی فیزیک باشد. هدف نویسنده این بوده که این کتاب:

۱. سرفصل‌های لازم برای مسائل مداری المپیاد فیزیک را تا حد خوبی پوشش دهد؛
۲. مطالب از نظر پیش‌نیازهای ریاضیاتی با سطح دانشآموزان المپیادی متناسب باشد؛
۳. تمامی سطوح المپیاد (از مراحل کشوری تا المپیاد بین‌المللی فیزیک یا IPhO) را پوشش دهد؛ و
۴. مثال‌ها و مسئله‌های المپیادی خوبی در اختیار دانش‌پژوهان قرار دهد.

در حدی که نگارنده از «منابع موجود» اطلاع دارد، این منابع نمی‌تواند اهداف بالا را برآورده کنند. منابع موجود یا در سطح ریاضیات متداول دیرستان نوشته شده‌اند، یا در سطح ریاضیات دانشگاهی، که هیچ‌کدام با سطح دانشآموزان المپیادی مناسب نیستند. در کتاب حاضر، تلاش شده که در فصل‌های نخست کتاب، ریاضیات سبکتری مورد نیاز باشد، و در اوخر کتاب، ریاضیات جدی‌تری (معادلات دیفرانسیل و اعداد مختلط) مورد استفاده قرار گرفته است. برخی منابع موجود مبحث مدار (مثل کتاب فیزیک عمومی هایلی) پوشش جامعی برای سرفصل‌های مداری ندارند، و برخی آنقدر جامع‌اند که بسیاری از مطالب آنها اضافه‌تر از سرفصل‌های لازم برای المپیاد است. البته در این‌ین، گاه آثار المپیادی خوبی پیدا می‌شوند، اما تمرکز آن‌ها بر مراحل ابتدایی المپیاد کشوری است.

طبعتاً کتاب پیش‌رو نیز بی‌نقص نیست. پیش‌بینی از مخاطبان کتاب باست نقص‌های کتاب عذرخواهی می‌کنم و از همه دیران محترم و دانش‌پژوهان المپیادی می‌خواهم که در صورت مشاهده «اشتباه» یا «خلأ» در کتاب، به نویسنده کتاب به آدرس اینترنتی (kamkar.hosein@gmail.com) یا ناشر اطلاع دهند تا در ویراست بعدی اصلاح شود.

## قدرشناسی

کتاب پیش‌رو در ظاهر نوشته‌ی یک نفر است، اما در حقیقت محسول یک سنت علمی در المپیاد فیزیک است که نسل‌های مختلفی از معلمان و شاگردان را در بر می‌گیرد.

در این‌جا پس از حمد خداوند عزوجل، مایلم به رسم قدرشناصی، از دیران فیزیک

خود از ابتدای تحصیلم تا پایان دوره‌ی المپیاد سپاس‌گزاری کنم، آقایان: امین‌احمدی، مهدی‌قهرمانی، کیوان‌حسینی، حسن‌علی‌محمدی، فرهاد‌احمدی، افثین‌دانش‌نژاد، رضا‌شمسي‌پور، پیام‌روغنیان، اشکان‌جعفرپور، علی‌شهراد، رضوان، احمد‌شریعتی، مهدی‌سعادت، محمود‌بهمن‌آبادی، امیر‌آقامحمدی، محمد‌خرمی، کاظم‌رجبی، حجت‌الله‌منظفری، آرمان‌اکبریان. همچنین از همه اساتید محترمی که دوران تحصیل در دانشکده‌ی برق دانشگاه صنعتی شریف از آن‌ها بهره‌مند شده‌ام متشرکم.

از علیرضا حبیب‌زاده که در مقطعی، در تدوین، ویرایش و نگارش کتاب به من‌یاری رساند کمال تشکر را دارم. همچنین از علیرضا سوری که با دقیقت نظر ویراستاری کتاب را انجام داده است سپاس‌گزارم. از طاهرا علی‌محمدی بابت کمک در گردآوری مسائل در موضوعات مختلف سپاس‌گزارم. از همکاران عزیز سید‌محمد‌حسین شریفی و سید‌حسام فیروزی بابت نقطه‌نظرات ارزشمندی که روی نقاطی از کتاب گذاشتند سپاس‌گزارم.

همچنین بر خود لازم می‌دانم از همه‌ی کسانی که در دوره‌ی دانش‌آموزی خود در دیبرستان علامه‌حلی تهران (۱، ۲ و ۵) که در دوره‌های تدریس مدار در سال‌های مختلف، به شیوه‌های متنوع (گردآوری سؤال، در اختیار گذاشتن جزوای کلاس، ویرایش متن، تصحیح اشتباه محاسباتی، دادن شهود تازه به مؤلف یا ارائه محتوای مفید) مستقیم یا غیرمستقیم به غنای اثر کمک کرده‌اند سپاس‌گزاری کنم. بهخصوص از آقایان: امیر‌صدرا پیشکاری، امیر‌حسین مروجی، سپهر سپهری، سید‌شاهد رضوی‌زاده، حسین بهرامی، منصور داودی، شایگان ادیم، رادمهر فتحی، ارشیا یوسف‌نیا، علیرضا بیطرفان، علیرضا خسروجردی، امیر‌حسین هاشمی، آرمین قادری آزاد، سهیل تقی‌زاده قلی، سروش رضایی، مهدی‌شیرین‌بیان.

از مدیریت محترم انتشارات خوشخوان جناب آقای رسول حاجی‌زاده و سایر دست اندکاران این انتشارات از جمله آقای محمد وزیرزاده بابت همکاری و مساعدت در چاپ کتاب متشرکم.



حسین کامکار،

تابستان هزار و چهارصد و دو

# فهرست مطالب

صفحة	عنوان
۱	فصل اول: مفاهیم پایه مدار 
۷	فصل دوم: ولتاژهای مدار 
۱۳	فصل سوم: جریان‌های مدار 
۱۹	فصل چهارم: قطعات مدار 
۲۹	فصل پنجم: مقاومت الکتریکی 
۵۳	فصل ششم: منبع‌ها و سنجش‌ها 
۶۳	فصل هفتم: قضایای مدارهای مقاومتی 
۸۳	فصل هشتم: تقارن 
۱۰۳	فصل نهم: راهبردهای تشکیل دستگاه معادلات 
۱۰۹	فصل دهم: خازن 
۱۴۹	فصل یازدهم: سلف 
۱۷۵	فصل دوازدهم: مدارهای مرتبه دوم 
۱۹۵	فصل سیزدهم: فازور و مقاومت ظاهری 
۲۱۹	فصل چهاردهم: دیود 

# فهرست مطالب


صفحة	عنوان
۲۳۷	فصل پانزدهم؛ تقویت کننده‌ها و منابع وابسته
۲۵۱	مسائل بیشتر
۲۷۳	پیوست A: پتانسیل الکتریکی
۲۷۷	پیوست B: تعداد معادلات حلقه برای مدار
۲۸۱	پیوست C: پایستاری میدان الکتریکی
۲۸۵	پیوست D: محاسبه مقاومت کروی
۲۸۷	پیوست E: عملگر
۲۸۹	پیوست F: حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی همگن
۲۹۳	کتاب نامه

# مفاهیم پایه‌ای مدار

۱-۱ مدار



همه ما با مفهوم مدار آشنا هستیم، ولی در اینجا می‌خواهیم یک مدل ریاضی برای مدار و کمیت‌های اصلی آن معرفی کنیم. در نگاه ما، مدار عبارت است از گرافی که روی هر یک از یال‌های قطعه‌ای الکتریکی قرار دارد.<sup>۱</sup> در شکل ۱-۱ یک گراف جهت‌دار نشان داده شده است. هر کدام از نقاط این گراف را «رأس» یا «گره» می‌نامیم. پاره‌خط‌هایی که نقاط را به هم وصل می‌کنند را «یال» یا «شاخه» می‌نامیم. هر شاخه در حقیقت نماینده یک قطعه الکتریکی دو پایه است. همچنین به هر یک از چندضلعی‌هایی که روی شکل تشکیل می‌شوند «مش»<sup>۲</sup> می‌گوییم. در حالت کلی یک گراف  $n$  گره و  $l$  شاخه و  $m$  مش دارد. برای مثال، شکل ۱-۱ دارای ۴ گره، ۵ شاخه و دو مش است.

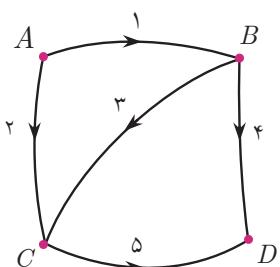

شکل ۱-۱. یک گراف جهت‌دار با ۴ رأس، ۵ یال و ۲ مش

<sup>۱</sup> قطعه‌های الکتریکی معمولاً دو پا دارند، هرچند برخی از قطعات - مثل ترانزیستور - سه پا یا بیش‌تر دارند. فعلاً نگران آن‌ها نباشید؛ بعدتر فکری برای قطعه‌های سه‌پا می‌کنیم!

<sup>2</sup> Mesh



جهت‌های مشخص شده در شکل گراف، نشان‌گر جهت قراردادی جریان هستند. معمولاً برای دانش‌آموزان این سؤال وجود دارد که در ابتدای حل مدار چگونه می‌توان جهت جریان‌ها را تشخیص داد؟ پاسخ ساده است: الزاماً در ابتدای مسأله نمی‌توان جهت همه جریان‌ها را مشخص کرد! اما می‌توان به دلخواه، یک «جهت قراردادی» به شاخه نسبت داد تا نشان‌گر «جهت مثبت» باشد، به‌این صورت اگر در پایان محاسبات، مقدار جریان شاخه منفی به‌دست آید یعنی جهت واقعی جریان برخلاف جهت قراردادی اولیه بوده است. این کار مشابه انتخاب جهت محور  $x$  در مسائل مکانیک است: یک جهت را به دلخواه «جهت مثبت» انتخاب می‌کنیم و می‌دانیم که ممکن است در نهایت سرعت یا شتاب جسم را منفی به‌دست آوریم. کمیت‌های مداری بسیاری وجود دارند که می‌توانند مطلوب یک مسأله مدار باشند: باز خازن‌ها، گرمای تولیدشده در مقاومت‌ها، بسامد زاویه‌ای نوسان مدار، مقاومت معادل و ...، اما کمیت‌های اصلی در مسأله مدار عبارتند از: **ولتاژها و جریان‌ها**. اگر ولتاژها و جریان‌های مدار را بشناسیم، سایر کمیت‌ها هم از روی آن‌ها به‌راحتی قابل محاسبه هستند.

در این درس، به این می‌پردازیم که «ولتاژ» و «جریان» از نظر فیزیکی به چه معنایی هستند و یک مرور مختصر بر مفهوم ولتاژ و جریان خواهیم داشت.

## ولتاژ

۲ - ۱

اختلاف ولتاژ بین دو نقطه نشان‌گر چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، باید درباره انرژی‌های پتانسیل صحبت کنیم. بگذارید از یک مورد آشنا یعنی انرژی پتانسیل گرانشی شروع کنیم. اگر در سطح زمین باشیم و میدان گرانشی را تقریباً یکنواخت در نظر بگیریم، می‌توان این انرژی پتانسیل را از رابطه‌ی آشنای  $\Delta U = mg\Delta h$  بدست آورد. به‌صورت کلی می‌توان گفت: بین هر دو نقطه از فضا، یک مقدار اختلاف سطح انرژی گرانشی وجود دارد، یعنی اگر جرم  $m$  را از نقطه‌ی ۱ به نقطه‌ی ۲ منتقل دهیم، به خاطر وجود میدان گرانشی در فضا، مقداری کار روی جسم انجام می‌شود. به این صورت می‌توان اختلاف سطح انرژی بین نقاط مختلف فضا را در نظر گرفت. مثلاً قله یک کوه، سطح انرژی بالاتری دارد تا سطح دریا. برای همین سنگ‌هایی که در قله‌ی کوه هستند وقتی به پایین می‌غلطند یک انرژی جنبشی پیدا می‌کنند، چون از سطح بالاتر انرژی به سطح پایین‌تر آن آمدۀ‌اند و طبق قانون پایستگی انرژی، باید این اختلاف سطح به‌صورت انرژی جنبشی جسم ( $\frac{1}{2}mv^2$ ) ظاهر بشود.



اما اختلاف سطح انرژی بین دو نقطه را چگونه می‌توان بیان نمود و در فیزیک از آن استفاده کرد؟ یک مشکل کوچک در اینجا این است که اختلاف انرژی پتانسیل بین دو نقطه، به جرم جسمی که منتقل می‌شود نیز وابسته است. اگر یک جسم یک کیلوگرمی جابه‌جا شود فرق می‌کند با جسم ده کیلوگرمی. پس وقتی می‌پرسیم اختلاف سطح انرژی بین نقطه ۱ و ۲ چقدر است نمی‌توان جواب مشخصی داد چون برای اجسام مختلف فرق می‌کند.

راه حل این مشکل، این است که اختلاف سطح انرژی را به ازای واحد جرم در نظر بگیریم (طبعتاً واحد آن ژول بر کیلوگرم خواهد بود). در این صورت می‌توان اختلاف سطح انرژی بین دو نقطه را به صورت یک کمیت فیزیکی گزارش کرد. نام این کمیت را پتانسیل گرانشی می‌گذاریم. بنابراین اختلاف پتانسیل گرانشی بین دو نقطه برابر است با:

$$\Delta\Phi = \frac{\Delta U}{m} = g\Delta h \quad (1-1)$$

مشابه معادله (۱-۱) را درباره نیروی الکتریکی نیز می‌توان نوشت. به خاطر حضور میدان الکتریکی، سطح انرژی نقاط مختلف فضا متفاوت است. اگر اختلاف سطح انرژی را به ازای واحد بار<sup>۱</sup> در نظر بگیریم، به کمیت پتانسیل الکتریکی یا همان ولتاژ می‌رسیم. بنابراین واحد این کمیت عبارت است از «ژول بر کولن»، که به اختصار به آن «ولت»<sup>۲</sup> می‌گوییم. پس می‌توان نوشت:

$$\Delta U = q \Delta V \quad (2-1)$$

دقت کنید که در معادله (۲-۱) بار  $q$  می‌تواند مثبت یا منفی باشد. دقتش کنید که  $V$  همان پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ است، ولی  $U$  انرژی پتانسیل الکتریکی است:

اختلاف پتانسیل  $\neq$  اختلاف انرژی پتانسیل

بنابراین در یک باتری قلمی ۱/۵ ولتی معمولی، یک اختلاف سطح انرژی بین دو سر باتری وجود دارد، به این صورت که اگر یک کولن بار از سر منفی به سر مثبت باتری انتقال یابد، به اندازه ۱/۵ ژول سطح انرژی بالاتری پیدا کرده است.

<sup>۱</sup> یعنی یک واحد بار مثبت،  $q = +1C$ .

<sup>۲</sup> به یاد آلسنادرو ولتا (۱۷۴۵-۱۸۲۷)، مخترع پل شیمیابی. البته ادعای جالبی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی آثار باستانی ایرانیان، حکایت از این دارد که بین سال‌های ۱۵۰ تا ۶۵۰ پیش از میلاد، ایرانیان از باتری‌های شیمیابی برای آبکاری فلزات استفاده می‌کرده‌اند! سرچ کنید: *Baghdad Battery*.

به صورت مشابه، اگر بار  $q$  از سرِ مثبتِ باتری به سرِ منفیِ باتری منتقل شود، مقداری از سطح انرژی آن کم می‌شود. این همان انرژی‌ای است که به قطعاتِ مدار داده شده و مثلاً می‌توان با آن، یک لامپ را روشن کرد. در پیوست  $A$  کمی عمیق‌تر درباره مفهوم ولتاژ الکتریکی توضیح داده‌ایم.

## جريان

۳ - ۱

جريان الکتریکی، آهنگ عبورِ بار در واحدِ زمان در یک شاخه است:

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (3-1)$$

بنابراین واحد جريان الکتریکی عبارت است از «کولن بر ثانیه»<sup>۱</sup> که به اختصار آن را «آمپر»<sup>۲</sup> می‌نامند. جريان الکتریکی معمولاً حاصل از حرکت الکترون‌های آزاد در یک ماده رسانا در اثر میدان الکتریکی است.<sup>۳</sup> با توجه به کوچک بودن بار الکترون‌ها می‌توان جريان ناشی از آن‌ها را یک کمیت پیوسته به حساب آورد. بار الکترون مطابق قراردادی تاریخی منفی تعریف شده است و مقدار عددی آن برابر با  $e = 1.6 \times 10^{-19} C$  است.

## جهت قراردادی ولتاژ و جريان

۴ - ۱

قبل اگفتیم که جهتِ قراردادیِ جريان را می‌توان در ابتدای حل مسئله مدار، به دلخواه انتخاب کرد. اما آیا جهتِ ولتاژِ همان شاخه را هم دوباره به دلخواه انتخاب می‌کنیم؟ پاسخ منفی است. هماهنگیِ جهتِ ولتاژها و جهتِ جريان‌ها بسیار کلیدی است، و اگر به این هماهنگی توجه نداشته باشیم، ممکن است مثلاً رابطه ولتاژ و جريان یک مقاومت، به صورت زیر در آیند:

$$V = -RI \quad (4-1)$$

<sup>۱</sup> به یاد آندره‌ماری آمپر، ۱۷۷۵-۱۸۳۶، یکی از تئوری پردازان اصلی نظریه الکترومغناطیس. در حقیقت از نظرِ تاریخی، ابتدا واحدِ واحد «آمپر» تعریف شده و واحد کولن به صورت آمپر در ثانیه تعریف می‌شود، به همین دلیل در سیستم واحد‌های بین‌المللی (SI) «جريان» از کمیت‌های اصلی شمرده می‌شود نه «بار الکتریکی».


<sup>۲</sup> جريان الکتریکی در یک سیم عموماً ناشی از حضور میدان الکتریکی است، ولی در حالت کلی می‌توان حرکت و گذرهای را بدون میدان الکتریکی نیز تصور کرد. مثلاً در پدیده ابررساناگی هنگامی که دمای برخی فلزات را به دمایی پایین (مثلاً ۲۰ کلوین) می‌رسانیم، مقاومت الکتریکی رسانا برابر صفر می‌شود و جريان الکتریکی بدون هیچ تضعیفی و بدون هیچ منع تغذیه بیرونی به صورت پایدار در ابررسانا برقرار می‌ماند.



معادله (۱-۴) یک علامت منفی نسبت به معادله مشهور و همیشگی مقاومت‌ها اضافه‌تر دارد! طبیعتاً ما علاقه نداریم این منفی‌های اضافه و آزاردهنده در معادلاتمان پیدا شوند، و بنابراین باید یک اصل هماهنگی بین جهت ولتاژ و جهت جریان قرارداد کنیم تا معادلات خود را بر اساس آن تنظیم کنیم. این اصل، به این صورت است:

**(الف)** در قطعات مصرف‌کننده<sup>۱</sup> انرژی (مثل مقاومت، خازن، سلف، دیود و ...) جهت‌ها به صورتی انتخاب می‌شوند که جهت جریان از سر مثبت به سر منفی باشد (شکل ۲-۱ الف).

**(ب)** در قطعات الکتریکی تولیدکننده<sup>۲</sup> انرژی (مثل انواع منابع تغذیه) جهت‌ها به صورتی انتخاب می‌شوند که جهت جریان از سر منفی به سر مثبت باشد (شکل ۲-۱ ب).

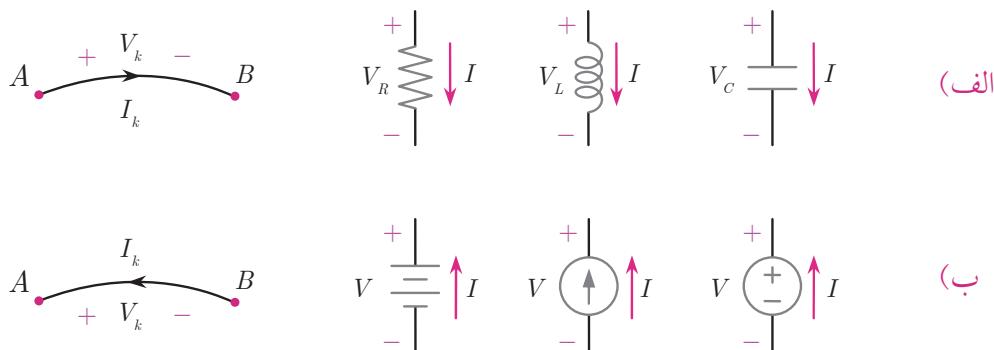

شکل ۲-۱. جهت قراردادی ولتاژ و جریان برای (الف) قطعات مصرف‌کننده و (ب) قطعات مولد انرژی.



در ابتدای این درس، گفتیم که اگر ولتاژها و جریان‌های مدار را بدانیم، سایر کمیت‌ها را به راحتی می‌توان به دست آورد. در این بخش، به عنوان یک نمونه، به محاسبه «توان» قطعات الکتریکی می‌پردازیم. توان لحظه‌ای یک قطعه الکتریکی دلخواه برابر است با:

$$P_{(t)} = I_{(t)} V_{(t)} \quad (5-1)$$

که در آن،  $V_{(t)}$  و  $I_{(t)}$  عبارتند از ولتاژ لحظه‌ای و جریان لحظه‌ای قطعه.

<sup>۱</sup> Passive

<sup>۲</sup> Active



برای اثبات (۱-۵) فرض کنید بار  $dq$  در مدت زمان کوچک  $dt$  از قطعه عبور می‌کند. در این بین، انرژی بار  $dq$  بنا بر معادلات (۳-۱) و (۳-۲) به اندازه زیر تغییر می‌کند:

$$dE = V_{(t)} dq = V_{(t)} I_{(t)} dt$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$P_{(t)} = \frac{dE}{dt} = I_{(t)} V_{(t)}$$

دقت کنید که اگر جهت ولتاژها و جریان‌ها مطابق «اصل هماهنگی جهت‌ها» در بخش قبل انتخاب شده باشند، آن‌گاه  $P_{(t)}$  برای قطعات مصرف‌کننده، نشان‌گر «توان مصرفی» و برای قطعات تولیدکننده، نشان‌گر «توان تولیدی» خواهد بود. زیرا اولی آهنگ کاهش یافتن انرژی بارهای گذرنده از قطعه را مشخص می‌نماید و دومی آهنگ افزایش یافتن انرژی بارها را.

دقت کنید که «توان مصرفی» الزاماً به معنای «توان اتلافی» نیست. انرژی‌ای که یک قطعه مصرفی می‌گیرد، گاه به صورت یک انرژی قابل بازیابی در آن ذخیره می‌شود، مثل انرژی الکتریکی ذخیره‌شده در خازن یا انرژی مغناطیسی ذخیره‌شده در سلف؛ و گاه تبدیل به صورتی از انرژی می‌شود که قابل بازیابی نیست، مثل گرمای ایجاد شده در مقاومت‌ها، که بنا بر قانون دوم ترمودینامیک، قابل بازیابی نیست.<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> البته اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، مطابق قانون دوم ترمودینامیک، بخشی از انرژی گرمایی (و نه تمام آن) قابل بازیابی است. اگر گرمای تولیدشده در مقاومت را در یک ماشین گرمایی استفاده کنیم، بسته به بازده آن ماشین گرمایی، بخشی از گرما را می‌توانیم به صورت کار بازیابی کنیم.

# ولتاژهای مدار

۱ - ۲


ولتاژِ گره، ولتاژِ شاخه



در درس ۱ با مفهوم «ولتاژ» آشنا شدیم و گفتیم که هر شاخه از شاخه‌های مدار، اختلاف ولتاژی دارد که جهت آن از اصل هماهنگی (بخش ۱-۴) به دست می‌آید. بنابراین اگر مدار دارای  $n$  شاخه باشد، اطلاعاتِ ولتاژهای مدار را با  $n$  متغیر به نام «ولتاژِ شاخه» می‌توان توصیف کرد.

اما اگر برای مدار یک مبدأ پتانسیل (که معمولاً «زمین» نامیده می‌شود) انتخاب کنیم، به هر گره از گره‌های مدار می‌توان یک ولتاژ نسبت داد که نسبت به آن مبدأ پتانسیل معین سنجیده شده است. بر این اساس اگر مدار دارای  $n$  گره باشد، اطلاعاتِ ولتاژهای مدار را با  $1 - n$  متغیر به نام «ولتاژِ گره» نیز می‌توان توصیف کرد، زیرا یک گره را به عنوان «زمین» انتخاب کرده‌ایم.

پس با دو سیستم می‌توان اطلاعاتِ مربوط به ولتاژها را ارائه کرد. هر یک از این دو سیستم را که بدانیم می‌توانیم با محاسباتی ساده به سیستم دیگر نیز برسیم. مثلاً برای گراف شکل ۱-۲، این دو سیستم به این صورت خواهند بود:

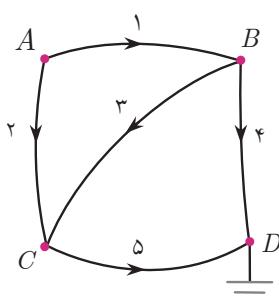

شکل ۱-۲

متغیرهای مدار بر حسب سیستم ولتاژِ شاخه‌ها: پنج متغیر شامل:  $V_{CD}, V_{BD}, V_{BC}, V_{AC}, V_{AB}$ .

متغیرهای مدار بر حسب سیستم ولتاژِ گره‌ها: سه متغیر شامل  $V_C, V_B, V_A$ .



بین متغیرهای این دو سیستم، روابط ساده‌ای برقرار است. مثلا:


$$V_{BC} = V_B - V_C$$

اما کار کردن با کدام یک از این دو سیستم راحت‌تر/ بهتر است؟ در برخی از موارد، سیستم ولتاژ گره انتخاب مناسب‌تری است، چرا که با متغیرهای ولتاژی کمتری کار می‌کند، و این یعنی در نهایت، تعداد مجهول‌های ولتاژی ما کمتر خواهد بود و دستگاه معادلاتی که برای مدار خواهیم داشت کوچک‌تر می‌شود. اما گاهی هم انتخاب سیستم ولتاژ شاخه برتری دارد. در این درس، هدف، شناخت این دو سیستم مختلف و رابطه بین آن‌هاست. درباره این‌که در هر مسئله کدام انتخاب بهتر است در درس<sup>۹</sup> صحبت خواهیم کرد. همچنین پیوست B توصیف دقیق‌تری از رابطه این دو سیستم ارائه می‌دهد.

## قانون حلقه (KVL)

۲ - ۲

قانون حلقه (و یا قانون ولتاژ کیرشهف<sup>۱</sup>، یا به اختصار:  $KVL$ )<sup>۲</sup> بیان می‌کند که در یک مسیر بسته، مجموع اختلاف ولتاژها برابر صفر است. برای توضیح این قانون، از یک مثال استفاده می‌کنیم. یک کوهستان را در نظر بگیرید که شامل  $n$  کوه است (شکل ۲-۲). کوه‌نورد  $A$  که در ابتدا روی یکی از قله‌ها (مثلاً قله  $M$ ) است تصمیم می‌گیرد به یک گردش کوهستانی برود و از قله‌ای به قله دیگر برود و نهایتاً به نقطه ابتدایی (همان قله  $M$ ) باز گردد. او در این سفر، از قله‌های مختلفی عبور می‌کند، و اختلاف ارتفاع هر دو قله پیاپی در مسیر خود را در دفترچه‌اش ثبت می‌کند. این اختلاف ممکن است مثبت یا منفی باشد. مثلاً اگر از کوه  $i$  به کوه  $j$  برود، مقدار  $\Delta H_{ij}$  را به عنوان اختلاف ارتفاع دو قله (یعنی  $H_j - H_i$ ) ثبت می‌کند. قانون مسیر بسته بیان می‌کند که وقتی کوه‌نورد به نقطه ابتدای مسیرش می‌رسد، جمع اختلاف ارتفاعهای مثبت و منفی‌ای که در مسیرش ثبت کرده است برابر صفر خواهد بود.

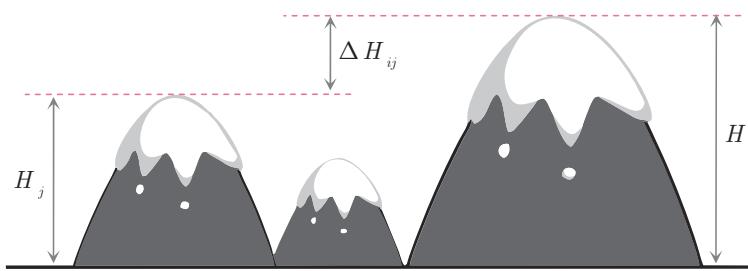

شکل ۲-۲. کوهستان!

<sup>۱</sup> گوستاو روبرت کیرشهف (۱۸۲۴-۱۸۸۷)، فیزیکدان آلمانی، که قانون حلقه و قانون گره (بخش ۳) به یاد او نام‌گذاری شده است.

<sup>۲</sup> Kirchhoff's voltage law



اگر مجموع اختلاف ارتفاع‌های مثبت و منفی صفر نشوند حتماً اشتباہی رخ داده است. فرض کنید کوهنورد از قله ۱ به قله ۲ و سپس قله ۳ برود و از آنجا از راهی دیگر به قله ۱ برگردد. اگر در دو قسمت سفرش این اعداد را ثبت کرده باشد:

$$\Delta H_{۱۲} = +1500 \text{ m}$$

$$\Delta H_{۲۳} = -700 \text{ m}$$

با توجه به این اطلاعات، می‌توان محاسبه کرد که او حتماً در قسمت سوم سفرش چه عددی را ثبت نموده است:

$$\Delta H_{۳۱} = -800 \text{ m}$$

بنابراین یک رابطه جبری بین اختلاف ارتفاع کوه‌ها وجود دارد:

$$\Delta H_{۱۲} + \Delta H_{۲۳} + \Delta H_{۳۱} = 0$$

قانونِ حلقه در مدار نیز مشابه همین سخن را درباره اختلاف ولتاژ شاخه‌های مدار بیان می‌کند:

### قانون حلقه در مدار (KVL)


در هر مسیر بسته در مدار، مجموع اختلاف ولتاژهایی که در طول حلقه دیده می‌شود برابر صفر است.



مثال

۱-۲-۲

برای سه حلقه مشخص شده در شکل ۳-۲، قانون حلقه را بنویسید.

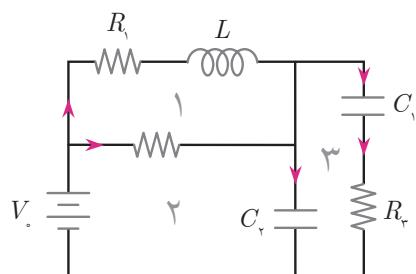

شکل ۳-۲

**پاسخ:** مهم‌ترین اشتباه رایج دانش‌آموزان در نوشتگی قانون حلقه، اشتباه کردن مثبت و منفی‌ها در معادله جبری  $KVL$  است. به همین دلیل، باید در توجه به مثبت و منفی‌ها دقیق باشید.

در ابتدا به هر شاخه، یک متغیر نسبت می‌دهیم. با توجه به جهت جریان‌ها در شکل ۳-۲ و مطابق اصل هماهنگی (بخش ۱-۴)، جهت مثبت و منفی متغیرهای ولتاژی تعیین (و نه انتخاب) می‌شوند. دقیق کنید که معادله  $KVL$  را بر حسب جهت‌های قراردادی می‌نویسیم و کاری به «جهت واقعی» ولتاژ نداریم. از یک نقطه دلخواه روی حلقه آغاز می‌کنیم. اگر از سر مثبت به سر منفی برویم (افت ولتاژ قراردادی) متغیر ولتاژ آن شاخه را با علامت منفی می‌نویسیم، در غیر این صورت علامت آن مثبت خواهد بود. بنابراین برای حلقه‌های مدار شکل ۳-۲ خواهیم داشت:

$$-V_{R_1} - V_L + V_{R_2} = 0 \quad \text{حلقه ۱:}$$


$$+V_0 - V_{R_1} - V_{C_1} = 0 \quad \text{حلقه ۲:}$$

$$-V_{C_1} - V_{R_2} + V_{C_2} = 0 \quad \text{حلقه ۳:}$$

### تعداد معادلات حلقه

۳ - ۲

در یک مدار ساده، به تعداد مشهای مدار می‌توان معادله  $KVL$  مستقل نوشت.<sup>۱</sup> مثلاً برای مدار مثال ۱-۲-۲ می‌توان سه معادله  $KVL$  نوشت. درست است که قانون  $KVL$  برای حلقه‌های ترکیبی (مثل مسیر پرنگ در شکل ۴-۲) نیز برقرار است، اما معادله  $KVL$  حلقه ترکیبی را می‌توان با جمع زدن معادلات  $KVL$  مشهای درونی آن به دست آورد (اثبات کنید) و بنابراین معادله مستقلی نسبت به معادله مشهای درونش به دست نمی‌دهد، یا به تعبیری «اطلاعات جدیدی» به دست نمی‌دهد. در عین حال، ممکن است در برخی از مسائل، نوشتگی  $KVL$  حلقه ترکیبی مناسب‌تر باشد و راه حل را کوتاه‌تر کند.

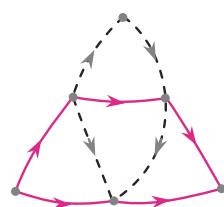

شکل ۴-۲. حلقه ترکیبی شامل سه مش

<sup>۱</sup> برای اثبات این مطلب و توضیحات آن، به پیوست B نگاه کنید.



در ابتدای این درس گفتیم که اطلاعاتِ ولتاژی یک مدار با  $n$  گره و  $l$  شاخه را می‌توان به دو صورت توصیف کرد:

۱. ولتاژ شاخه‌ها ( $l$  متغیر)
۲. ولتاژ گره‌ها ( $n - 1$  متغیر)

اگر با سیستم ولتاژ گره‌ها کار کنیم، اساساً نیازی به نوشتن معادلات  $KVL$  نخواهیم داشت! مثلاً کوهستان بخش ۲-۲ را در نظر بگیرید: اگر  $n$  قله داشته باشیم و یکی از آن‌ها را به عنوان مبدأ ارتفاع در نظر بگیریم، ارتفاع سایر کوه‌ها کاملاً از هم استقلال دارند. یعنی با دانستن ارتفاع دماوند و ارتفاع دنا، نمی‌توان ارتفاع سهند را محاسبه نمود! هر قله‌ای ارتفاع خاص خود را دارد. بنابراین دقیقاً  $n - 1$  کمیت مستقل داریم، بدون این‌که هیچ قیدی بین آن‌ها وجود داشته باشد.

اما اختلاف ارتفاع‌ها چنین نیستند: اگر اختلاف ارتفاع بین دماوند و دنا ( $\Delta H_{1,2}$ ) و اختلاف ارتفاع بین دنا و سهند ( $\Delta H_{2,3}$ ) را داشته باشیم، می‌توان اختلاف ارتفاع بین دماوند و سهند ( $\Delta H_{1,3}$ ) را نیز محاسبه نمود. لذا بین این سه کمیت، یک قید وجود دارد که در حقیقت قانونِ مسیر بسته در کوهستان بیان گر آن است.

درباره‌ی ولتاژها هم دقیقاً به همین صورت می‌توان استدلال کرد.

بنابراین اگر با ولتاژ گره‌ها کار کنید، یک مزیت محاسباتی مهم دارید: دیگر لازم نیست قانونِ حلقه بنویسید! این نکته، ایده اصلی یکی از استراتژی‌های حل مدار (درس ۹) است. با این حال نباید فکر کنید که قانونِ حلقه، قانونِ اضافه‌ای است! خیلی وقت‌ها ساده‌تر است که مسئله را بر حسب ولتاژ شاخه‌ها و معادلات  $KVL$  حل کنیم.



# جريان‌های مدار

قانون گره

۱ - ۳


قانون گره (و یا قانونِ جریان کیرشهف، و یا به اختصار  $KCL$ ) بیان می‌دارد که جریان‌های ورودی یک گره با جریان‌های خارج شده از آن برابر است. اگر جریان‌های ورودی را با علامتِ مثبت و جریان‌های خروجی را با علامتِ منفی در نظر بگیریم، می‌توان گفت:

قانون گره

مجموع جریان‌هایی که به یک گره وارد می‌شوند باید برابر صفر باشند.

برای مثال، برای گره  $A$  در شکل ۱-۳ می‌توان نوشت:

$$i_{R_1} - i_L - i_C = 0$$

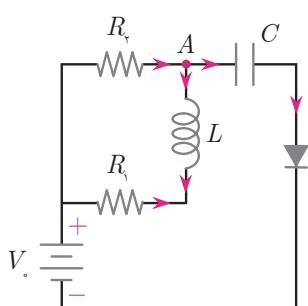

شکل ۱-۳

<sup>۱</sup> Kirchhoff's current law

## چارچوبِ معادلات گره

۲ - ۳

معادلات  $KCL$  درباره‌ی همه‌ی جریان‌های مختلف مدار در یک لحظه هستند. اما اگر یک مدار بسیار بزرگ (مثلاً در ابعاد کهکشانی!) در نظر بگیریم، یا تغییرات مدار را بسیار سریع در نظر بگیریم، مطابق محدودیت‌های نظریه نسبیت خاص اطلاعات نمی‌تواند با سرعتی بیش از سرعت نور منتقل شوند. بنابراین اگر در یک سوی مدار، جریانی کاهش یابد، در سوی دیگر مدار هنوز جریان‌ها متوجه این کاهش نشده‌اند. در حقیقت می‌توان گفت اگر ابعاد مدار را با شاخص  $L$  و بسامد تغییرات مدار را با شاخص  $f$  مشخص کنیم، معادلات  $KCL$  در صورتی برقرارند که داشته باشیم:


$$Lf \ll c$$

که در آن  $c$  سرعت نور است. این شرط برای بسیاری از مدارها با ابعاد معمولی و متعارف کاملاً برقرار است. البته اگر برای مثال بسامد مدار از مرتبه  $1GHz$  باشد، برای مدارهای با ابعاد معمولی نیز نوشتن معادلات  $KCL$  می‌تواند محل مناقشه باشد. در چنین شرایطی، اتفاق‌های جالب دیگری نیز می‌افتد، از جمله این‌که مدار شروع به تابش می‌کند و این دقیقاً اتفاقی است که در آنتن‌ها رخ می‌دهد.

## آبرگره

۳ - ۳

فرض کنید که یک سطح بسته، قسمتی از یک مدار را در بر بگیرد، بهصورتی که تنها یال‌های مدار را قطع کند و از هیچ رأسی عبور نکند (شکل ۲-۳). قسمتی از این مدار را که درون این سطح بسته قرار دارد یک آبرگره<sup>۱</sup> می‌نامیم. ادعا این است که قانون  $KCL$  برای این آبرگره نیز صادق است. یعنی مجموع جریان‌هایی که وارد سطح می‌شوند باید برابر صفر باشد.

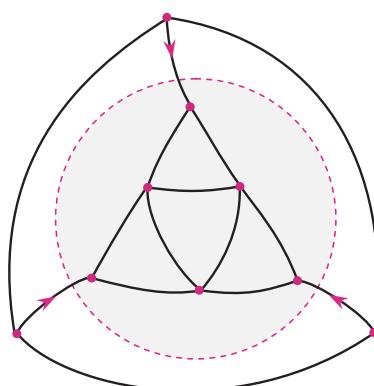

شکل ۲-۳. آبرگره


<sup>۱</sup> Super node



برای اثبات این نکته کافی است برای رأس‌های داخل سطح بسته قانون  $KCL$  را بنویسیم و با هم جمع کنیم. از آن‌جا که جریان هر یالی که کاملاً در درون سطح قرار داشته باشد دقیقاً دو بار (به ازای هر یک از رأس‌های دو طرف آن) یک بار با علامت مثبت و بار دیگر با علامت منفی در این حاصل جمع حاضر می‌شود، جمع جریان‌های این یال‌ها برابر صفر خواهد شد و تنها جریان یال‌هایی باقی می‌ماند که سطح بسته آن‌ها را قطع نموده است (یعنی تنها یک رأس آن‌ها درون ابرگره است). بنابراین صفر شدن جمع جریان‌ها در گره‌های درونی معادل صفر شدن جمع جریان‌های ورودی به ابرگره است و قانون  $KCL$  نه تنها برای گره‌ها بلکه برای ابرگره‌ها نیز صادق است.



در مدار شکل ۳-۳ نسبت ولتاژ دو سر مقاومت  $20\Omega$  به ولتاژ دو سر مقاومت  $10\Omega$  چقدر است؟

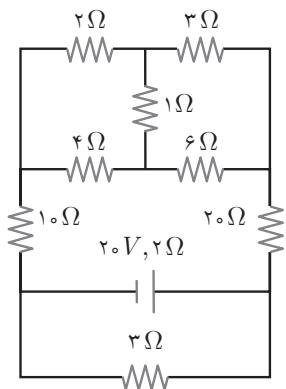


شکل ۳-۳. مثال ۱-۳-۳

**پاسخ:** این سؤال را می‌توان با کمک تحلیل ابرگره، به راحتی حل کرد. پنج مقاومت بالایی را یک ابرگره در نظر می‌گیریم و در می‌یابیم که جریان مقاومت  $10\Omega$  و مقاومت  $20\Omega$  برابر است. بنابراین می‌توان نسبت ولتاژهای دو سر آن‌ها را محاسبه نمود. بنابراین برای حل این سؤال، نیازی به حل سایر قسمت‌های مدار نخواهیم داشت. می‌توان گفت:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1 R_1}{I_2 R_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{20\Omega}{10\Omega} = 2$$

بنابراین طراح سؤال می‌توانست شکل مدار مسئله را به دلخواه دشوارتر نماید. در شکل ۴-۳ حالت کلی‌تری از مسئله ترسیم شده است که الیته پاسخ آن هیچ تفاوتی با محاسبه بالا ندارد. تنها این نکته مهم

است که بین شبکه مداری بالا و شبکه مداری پایین هیچ شاخه دیگری جز شاخه‌های ترسیم شده وجود نداشته باشد تا  $KCL$  برای ابرگرهای صادق باقی بماند.

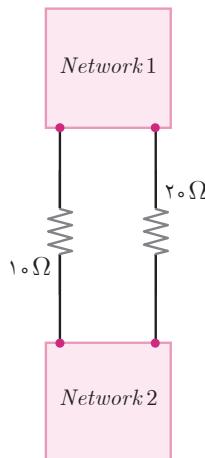

شکل ۴-۳. تعمیم مثال ۱-۳-۳

### تعداد معادلات گره

۴ - ۳

در یک مدار با  $n$  گره، دقیقاً  $1 - n$  معادله  $KCL$  می‌توان نوشت. می‌توان اثبات کرد که معادله آخرین گره همیشه تکراری از آب در می‌آید و معادله مستقلی نیست.

اگر دور  $1 - n$  گره از مدار، یک سطح بسته بکشیم و آن را به عنوان یک ابرگره در نظر بگیریم، با توجه به استدلالی که گفته شد می‌توان گفت: قانون گره برای این ابرگره نیز صادق است. شاخه‌هایی که از ابرگره خارج می‌شوند همان شاخه‌هایی هستند که به  $n$  امین گره وارد می‌شوند. نوشتن قانون  $KCL$  برای گره‌های درونی معادل نوشتن قانون  $KCL$  برای تنها گره بیرونی باقی مانده است. بنابراین آخرین گره، معادله  $KCL$  مستقلی به دست نخواهد داد. پس هر مدار با  $n$  رأس دقیقاً  $1 - n$  معادله  $KCL$  مستقل است.<sup>۱</sup>

### حذفِ معادلاتِ گره: معرفی جریانِ مش

۵ - ۳


در بخش ۲-۴ دیدیم که چگونه انتخاب «ولتاژ گره‌ها» به عنوان متغیرهای اصلی توصیف‌گر اطلاعات ولتاژی، ما را از نوشتن معادلات حلقه بی‌نیاز می‌کرد. آیا ترفندی مشابه وجود دارد که بتوان با انتخاب

<sup>۱</sup> البته دقیق‌تر این است که به جاری هر مدار بگوییم هر مدار هم‌بند. اگر گراف مدار، ناهم‌بند باشد قضیه کمی تفاوت می‌کند. می‌توانید رابطه آن را خودتان کشف کنید.



مناسب متغیرهای اصلی، ما را از نوشتن معادلات حلقه بی نیاز کند؟ خواهیم گفت که اگر «جريان مشها» را به عنوان متغیرهای اصلی توصیف‌گر جریان‌ها در نظر بگیریم، اتفاق مشابهی می‌افتد.

قبله گفته بودیم که «مش» عبارت است از نواحی درونی مدار. مثلاً شکل ۵-۳ مداری شامل دو مش را نشان می‌دهد. برای توضیح جریان مش، مدار شکل ۵-۳ را در نظر بگیرید. فرض کنید به هر یک از مش‌های مدار یک جریان نسبت دهیم، یعنی  $I_A$  و  $I_B$  که هر یک مربوط به یکی از دو مش مدار هستند.

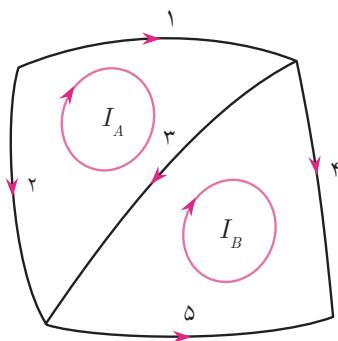

شکل ۵-۳. جریان مشها

جریانی که از یک مش می‌گذرد، در حقیقت از همه شاخه‌های پیرامونی مش عبور می‌کند. اما اگر به شاخه ۳ روی مدار شکل ۵-۳ نگاه کنید می‌بینید که در دو طرف این شاخه، دو جریان مش مختلف برقرار است. در چنین مواردی، «برآیند» دو جریان مش از شاخه مجبور عبور خواهد کرد. بنابراین برای جریان شاخه‌های شکل ۵-۳ خواهیم داشت:

$$i_1 = I_A, \quad i_2 = -I_A, \quad i_3 = I_A - I_B, \quad i_4 = I_B, \quad i_5 = -I_B$$


بدین صورت کل اطلاعات مربوط به جریان‌های مدار شکل ۵-۳ قابل خلاصه‌سازی در دو متغیر  $I_A$  و  $I_B$  است. جریان همه شاخه‌ها از این دو متغیر به نحوی به دست خواهند آمد که معادلات و قیود  $KCL$  برقرار بمانند.

در اینجا، دو ادعا مطرح است که هر کدام را به ترتیب اثبات می‌کنیم.

**ادعای اول:** اگر جریان شاخه‌ها را با «برآیندگیری» از جریان مش‌های دو طرفش به دست آوریم، در تمام گره‌های مدار  $KCL$  برقرار می‌ماند.

**اثبات ادعای اول:** یک گره دلخواه مدار را در نظر بگیرید و فرض کنید که  $k$  شاخه به آن وارد می‌شوند. اگر جریان شاخه‌ها با برآیندگیری از جریان مش‌ها به دست بیایند، خواهیم دید که جریان مش‌ها به دلیل چرخشی

بودنشان، از یک شاخه وارد و از شاخه دیگر خارج می‌شوند (شکل ۶-۳) و لذا برای هر جریانِ مش، جمع جبریِ جریان‌های ورودی برابر صفر است. بنابراین جریان‌های مش،  $KCL$  را برقرار نگه می‌دارند.

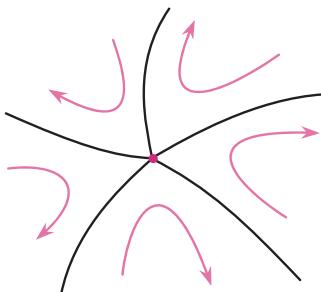

شکل ۶-۳. جریان‌های مش، پس از ورود به گره، از آن خارج می‌شوند.

**ادعای دوم:** متغیرهای جریانِ مش، متغیرهای مستقلی هستند که قیدی بین آن‌ها برقرار نیست و در ضمن تمام اطلاعاتِ جریانی مدار را به ما می‌دهند.

**اثبات ادعای دوم:** فرض کنید گراف مدار دارای  $n$  گره و  $l$  شاخه باشد. اگر جریان شاخه‌ها را متغیرهای اصلی بگیریم، به  $l$  متغیر احتیاج داریم، که بین آن‌ها قیود  $KCL$  برقرار است. مطابق بخش ۳-۴، تعداد معادلاتِ مستقل  $KCL$  برابر با  $1 - n$  است. هر قید، یک درجه از درجاتِ آزادی متغیرهای اصلی می‌کاهد. بنابراین در اطلاعاتِ جریان‌های مدار،  $1 + n - l$  درجه آزادی وجود دارد. از طرفی مطابق قضیه اویلر برای گراف‌های مسطح (نگاه کنید به پیوست B) تعداد مش‌های مدار دقیقاً برابر است با  $1 + n - l$ . بنابراین تعدادِ متغیرهای انتخاب شده دقیقاً برابر است با تعداد درجاتِ آزادی جریان‌های مدار.

نتیجه این دو ادعا این می‌شود که اگر اطلاعات جریان‌های مدار را با جریان مش‌های آن توصیف کنیم، دیگر نیازی به نوشتمن معادلات  $KCL$  نخواهیم بود.

نکته قابل ذکر این است که ما نمی‌توانیم همزمان هم معادلات  $KVL$  و هم معادلات  $KCL$  را حذف کنیم. اگر متغیرهای اصلی ولتاژی را «ولتاژ گره‌ها» انتخاب کنیم، هرچند معادلات  $KVL$  حذف می‌شوند اما باید برای گره‌ها  $KCL$  نوشت. در نقطه مقابل، اگر متغیرهای اصلی جریانی مدار را «جریان مش‌ها» انتخاب کنیم، معادلات  $KCL$  حذف می‌شوند، اما باید برای مش‌های مدار  $KVL$  بنویسیم. درباره این دو استراتژی مختلف، در درس ۹ توضیحات بیشتری خواهیم داد.



در درس ۲ و درس ۳ با معادلات  $KVL$  و  $KCL$  آشنا شدیم. این معادلات، صرفاً به «شکل کلی گراف مدار» وابسته بودند و درباره ولتاژ و جریان شاخه‌ها معادلاتی را در اختیار می‌گذاشتند. در کنار این‌ها، معادلات دیگری هم لازم است که «عمل کرد قطعات مدار» را در اختیار ما بگذارد. عملکرد یک قطعه الکتریکی وقتی شناخته می‌شود که رابطه ولتاژ و جریان آن را بشناسیم. برای مثال، عملکرد یک مقاومت الکتریکی با مقاومت  $R$  با قانون اهم یعنی

$$V_{(t)} = R \cdot I_{(t)}$$

شناخته می‌شود. به معادله‌ای که رابطه ولتاژ و جریان یک قطعه را مشخص می‌کند «معادله قطعه» می‌گوییم. بنابراین برای حل یک مدار، سه نوع معادله در اختیار داریم:

۱. **معادلات  $KVL$ :** معادلاتی که رابطه ولتاژ یک شاخه با ولتاژ سایر شاخه‌های مدار را مشخص می‌کند.
۲. **معادلات  $KCL$ :** معادلاتی که رابطه جریان یک شاخه با سایر جریان‌های مدار را مشخص می‌کنند.
۳. **معادلات قطعات:** معادلاتی که رابطه ولتاژ و جریان یک شاخه را بیان می‌کند.

با دانستن معادلات مربوط به قطعات، می‌توان مسئله مدار را به صورت کامل حل کرد. اگر یک مدار با  $n$  گره و  $l$  شاخه داشته باشیم و اگر جریان‌ها و ولتاژ‌های شاخه‌ها را به عنوان مجهول در نظر بگیریم،  $2l$  مجهول در مسئله خواهیم داشت. بنابراین به  $2l$  معادله مستقل برای حل کامل مدار احتیاج داریم. این معادلات عبارتند از:

$$\begin{array}{c}
 l - n + 1 \quad KVL \\
 n - 1 \quad KCL \\
 l \quad \text{تعداد معادلات قطعه‌ها} \\
 \hline
 2l \quad \text{مجموع}
 \end{array} \tag{۱-۴}$$

پس برای این‌که از نظرِ تئوریک، مدار حل شود، لازم است عمل کرد همه قطعاتِ مدار را شناخت. البته این خبرِ خوب را هم باید بدهم که برای حل یک مسئله‌ی مدار، همیشه لازم نیست یک دستگاه معادله  $-2l$  مجھول را حل کنیم! راه‌ها و استراتژی‌هایی وجود دارد که دستگاه معادلات مدار را ساده‌تر و کوچک‌تر می‌کند. بسیاری از درس‌های بعدی کتاب، دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کنند.

در حالت کلی، در یک معادله‌ی المانی ممکن است مشتقاتِ ولتاژ و جریان نیز ظاهر شوند. در جدول ۴-۱، «معادلات قطعه» برای برخی از قطعات مهم را فهرست کرده‌ایم.

جدول ۴-۱. معادله برخی از قطعاتِ اصلیِ مدار

معادله قطعه	نماد مداری	نام قطعه
$V = RI$		مقاومت الکتریکی
$V = \circ$		سیم (اتصال کوتاه)
$I = \circ$		قطعی (اتصال باز)
$V = V_{\circ}$		باتری
$I = I_{\circ}$		منبع جریان
$I = C \frac{dV}{dt}$		خازن
$V = L \frac{dI}{dt}$		سلف

در این‌جا به معرفیِ اجمالیِ قطعاتِ جدول ۴-۱ می‌پردازیم، هرچند در درس‌های بعدی، توضیح بیش‌تری درباره هر یک از این قطعات ارائه خواهد شد.

**مقاومت**، قطعه‌ای است که رابطه ولتاژ و جریان آن به صورت خطی است:

$$V = RI \tag{۲-۴}$$

**سیم‌آرمانی** (یا اتصال کوتاه) رسانایی است که مقاومت الکتریکی آن صفر باشد، بنابراین چنین موجودی می‌تواند بدون هیچ اختلاف پتانسیلی در دو سرش، از خود جریان‌های دلخواه عبور بدهد.



**قطعی** (یا اتصال باز) با این‌که یک قطعه الکتریکی نیست، اما ارائه مدل مداری برای آن از نظر تئوریک جالب است. مدل مداری قطعی را می‌توان یک مقاومت بی‌نهایت دانست. چنین موجودی می‌تواند بدون هیچ جریانی، هر اختلاف ولتاژی را در دو سر خود تحمل نماید.

**باتری آرمانی**، موجودی است که ولتاژ ثابتی برابر  $V$  دارد، مستقل از این‌که چه جریانی از آن بگذرد.

**منبع جریان آرمانی**، موجودی است که جریان ثابتی برابر  $I$  دارد، مستقل از این‌که چه ولتاژی دو سر آن قرار داشته باشد.<sup>۱</sup>

**خازن**، عنصری است که رابطه ولتاژ و جریان آن به صورت

$$I = C \frac{dV}{dt} \quad (3-4)$$

مشخص می‌شود. معادله فوق با مشتق‌گیری نسبت به زمان از معادله معروف خازن به دست آمده است:

$$Q = CV \quad \rightarrow \quad \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt}$$

سلف (یا القاگر)، یک سیم‌پیچ است که با عبور جریان از آن، انرژی مغناطیسی در خود ذخیره می‌کند. عبور جریان از سیم‌پیچ، موجب ایجاد میدان مغناطیسی درون آن می‌شود. معادله سلف عبارت است از:

$$V = L \frac{dI}{dt} \quad (4-4)$$

تئوری‌های فیزیکی مربوط به مقاومت، خازن و سلف را باید در درس الکترومغناطیس فرا بگیرید، و در این کتاب، ما صرفاً از نظر مداری با آن‌ها سروکار داریم. با این حال، در درس‌های مربوط به آن‌ها، توضیحات مختصری درباره ساختار فیزیکی این قطعات ارائه شده است.



#### مقادیر اولیه

۱-۱-۴

معادله مداری خازن و سلف در حقیقت یک «معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول» است. در حالت کلی، اگر یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه  $n$  داشته باشیم، برای یافتن پاسخ مسئله به  $n$  مقدار اولیه احتیاج داریم. مثلاً قانون دوم نیوتون:

$$F = ma = m \frac{d^x x}{dt^x}$$


<sup>۱</sup> معمولاً داش آموزان می‌پرسند که چنین موجودی چگونه ساخته می‌شود. این سؤال فعلاً برای ما اهمیتی ندارد، همان‌گونه که ما دقیقاً نمی‌دانیم در درون یک باتری، چه اتفاق الکتروشیمیایی می‌افتد. در حال حاضر، ما در حال یادگیری مبحث «مدار» هستیم! برای یک مثال ساده، می‌توانید فرض کنید که شارژر تلفن همراه شما یک منبع جریان (البته غیرآرمانی!) است، یعنی آداتور شارژر به صورتی طراحی شده تا جریان را (مستقل از میزان شارژ فعلی باتری گوشی) نسبتاً ثابت نگه دارد.

یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم است (زیرا در این معادله، بزرگ‌ترین مرتبه مشتق ظاهر شده، مشتق دوم  $x_{(t)}$  است). به همین دلیل، حل مسائل مکانیک به  $n = 2$  ثابت اولیه (یعنی مکان اولیه و سرعت اولیه جسم) احتیاج دارد.

بنابراین می‌توان گفت هر خازن، احتیاج به یک «مقدار اولیه» دارد. این مقدار اولیه را «بار اولیه یا ولتاژ اولیه خازن» تعیین می‌کند. همچنین سلف هم به یک «مقدار اولیه» احتیاج دارد، که عبارت است از «جریان اولیه سلف». اما مثلاً برای مقاومت (که مرتبه معادله آن «صفر» است) نه به ولتاژ اولیه نیاز داریم و نه جریان اولیه.

### مثال ۲-۱-۴

همهی معادلات مداری را برای مدار شکل ۱-۴ بنویسید.

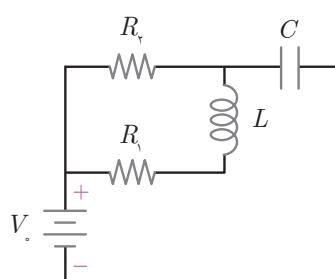


شکل ۱-۴. مدار مثال ۲-۱-۴

**پاسخ:** قبل از هر چیز باید یادآوری کنیم که این مثال صرفاً جنبه آموزشی دارد، و در مسائل واقعی، معمولاً نیازی به نوشتن همه معادلات پیش رو نخواهد بود. مدار دارای ۴ گره و ۵ شاخه است. ابتدا جهت جریان‌های قراردادی را به دل خواه مشخص می‌کنیم (شکل ۲-۳). بنابراین مسئله، ۱۰ مجھول خواهد داشت که عبارتند از:

$I_b$ و $V_b$	باتری
$I_1$ و $V_1$	مقاومت
$I_2$ و $V_2$	مقاومت
$I_C$ و $V_C$	خازن
$I_L$ و $V_L$	سلف

تعداد کل معادلات مطابق (۱-۴) عبارتند از: ۲ معادله حلقه، ۳ معادله گره و ۵ معادله مربوط به قطعات الکتریکی، که مجموعاً ۱۰ معادله خواهد شد.

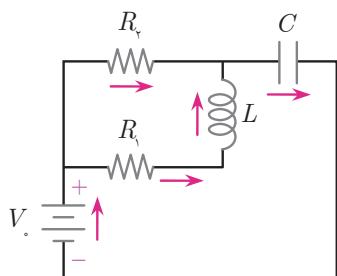

شکل ۲-۴. جهت جریان‌ها به دلخواه انتخاب می‌شوند.

$$V_0 - V_1 - V_L - V_C = 0$$

دو معادله حلقه

$$-V_1 + V_L + V_1 = 0$$

$$I_b - I_1 - I_2 = 0$$

$$I_1 - I_L = 0$$

$$I_2 + I_L - I_C = 0$$

$$V_b = V_0$$

$$V_1 = R_1 I_1$$

$$V_2 = R_2 I_2$$

$$V_L = L \frac{dI_L}{dt}$$

$$I_C = C \frac{dV_C}{dt}$$

مجموعه معادلات فوق، یک دستگاه ده معادله – ده مجهول را شکل می‌دهد که معادلات آن همه مستقل از یکدیگر هستند. اگر بار اولیه خازن و جریان اولیه سلف را هم بدانیم، همه ولتاژها و جریان‌ها را می‌توان محاسبه نمود.

#### مسائل درس‌های ۱ تا ۴



مرحله دوم دوره پانزدهم المپیاد فیزیک ایران


۱

در اجسام رسانا الکترون آزاد وجود دارد. هنگامی که دمای یک جسم رسانا بالا می‌رود، تعدادی از الکترون‌های آزاد که انرژی کافی دارند از سطح آن می‌گریزند. این پدیده مانند بخار شدن آب است که در آن مولکول‌های آب از سطح مایع می‌گریزند.

در شکل مقابل یک صفحه رسانا که دمای آن را بالا می‌بریم نشان داده شده است.



مقابل این صفحه، رسانای دیگری قرار دارد و این دو رسانا با یک باتری به هم متصل شده‌اند. تمام مجموعه نیز در یک محفظه خلا قرار دارد. الکترون‌هایی که از رسانای داغ خارج می‌شوند، انرژی جنبشی و در نتیجه سرعت‌های مختلفی دارند. تعداد الکترون‌هایی که در هر ثانیه از رسانای داغ خارج می‌شوند و سرعت آن‌ها میان مقدار معین  $v$  و  $v + \Delta v$  است با فرض این‌که  $\Delta v$  کوچک باشد با  $N(v)dv$  برابر است. در شکل زیر  $N(v)$  بر حسب  $v$  داده شده است. فرض کنید همه الکترون‌ها در راستای عمود بر صفحه داغ از آن خارج می‌شوند.

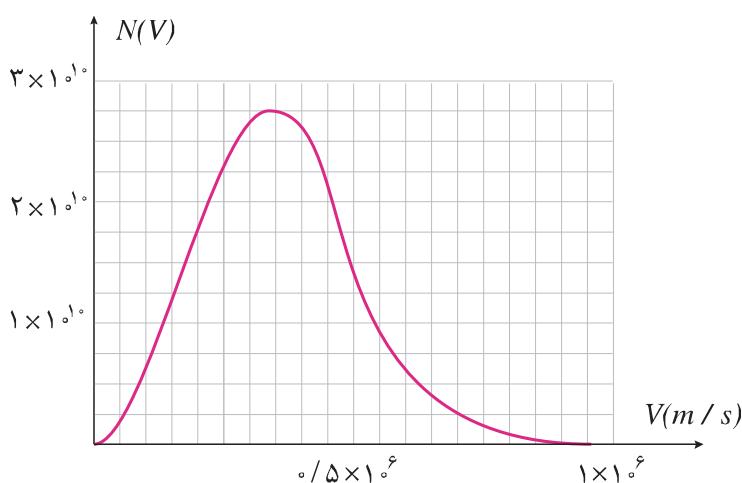

**الف)** تعداد الکترون‌هایی که در هر ثانیه از رسانای داغ خارج می‌شوند چقدر است؟

**ب)** جریانی را که از مدار می‌گذرد حساب کنید.

جای قطب‌های باتری را عوض می‌کنیم، به طوری که رسانای داغ به قطب مثبت و رسانای مقابل آن به قطب منفی وصل شود.

**پ)** حداقل اختلاف پتانسیل باتری در این حالت چقدر باشد تا جریان مدار قطع گردد؟

**ت)** اگر اختلاف پتانسیل باتری در این حالت  $V = 45\text{V}$  باشد چه جریانی از مدار می‌گذرد؟

جرم الکترون  $m = 9.1 \times 10^{-31}\text{kg}$  و بار آن  $e = 1.6 \times 10^{-19}\text{C}$  است.

مرحله دوم دوره بیست و هفتم المپیاد فیزیک ایران

۲

یک خازن تخت و تعداد زیادی توپ بسیار کوچک، هریک به جرم  $m$ ، که قادرند بار الکتریکی را بین صفحات یک خازن تخت انتقال دهنند درنظر بگیرید. توپ‌ها به‌طور ناکشسان و عمود به صفحه‌های خازن برخورد می‌کنند به‌طوری که اگر اندازه‌ی سرعت در لحظه‌ی قبل از برخورد به صفحه  $v$  باشد، اندازه‌ی سرعت آن درست پس از برخورد  $ev$  خواهد بود که  $v < eV$ . هر توپ هنگام تماس با هریک از صفحه‌ها به صورت آنی بار  $q$  را به‌دست می‌آورد و در اثر دافعه از آن صفحه دور می‌شود و نیز



هنگام برخورد به هریک از صفحه‌ها به طور تقریباً آنی بار قبلی خود را از دست می‌دهد و باری به اندازه‌ی  $q$  به دست می‌آورد، سپس بر اثر دافعه الکتریکی از آن دور می‌شود. این فرایند هر بار که تکرار شود، توب بخشی از انرژی جنبشی خود را از دست می‌دهد. فرض کنید مساحت هر یک از صفحات خازن  $A$ ، فاصله‌ی صفحه‌های آن از هم  $d$  و تعداد توب‌ها در واحد سطح صفحه‌ی خازن  $n$  باشد. شاع خازن  $\varepsilon$  در مقایسه با فاصله‌ی بین صفحه‌های خازن ناچیز است و از نیروی وزن توب‌ها و اثرات لبه‌ی خازن چشم می‌پوشیم. در ابتدا خازن بدون بار است و همه‌ی توب‌ها روی یکی از صفحه‌ها قرار دارند و ساکن هستند. در این وضعیت خازن را به پتانسیل  $\psi$  وصل می‌کنیم.

**(الف)** زمان رسیدن هر توب به صفحه‌ی مقابل و سرعت آن درست قبل از برخورد به آن صفحه پس از یک بار طی مسافت  $d$  چقدر است؟

**(ب)** سرعت هر توب درست قبل از برخورد به صفحه‌ی خازن پس از طی مسافت  $kd$  (تعداد دفعه‌هایی است که هر توب مسافت  $d$  را طی کرده است) و مدت زمان حرکت در مرحله‌ی  $k$  ام را به دست آورید.

**(پ)** جریان الکتریکی میانگین بین صفحه‌ها در مرحله‌ی  $k$  ام را به دست آورید.

**(ت)** نمودار جریان ولتاژ ( $\varepsilon - I$ ) را در حد  $\infty \rightarrow k$  به طور کیفی رسم کنید.

**(ث)** مقدار انرژی مکانیکی تلف شده توب‌ها در برخورد  $k$  ام را به دست آورید و با استفاده از آن آهنگ اتلاف انرژی مکانیکی میانگین در حد  $\infty \rightarrow k$  را حساب کنید.

**(پ)** آهنگ میانگین انجام کار به وسیله‌ی باتری را در حد  $\infty \rightarrow k$  حساب کنید.

$$\text{راهنمایی: } 1 + x + x^2 + \dots + x^{k-1} = \frac{1 - x^k}{1 - x}$$


مرحله اول هشتمین المپیاد فیزیک ایران

۳

اختلاف پتانسیل الکتریکی سطح زمین تا نقطه‌ای در ارتفاع یک متر از سطح زمین چند ولت باشد تا یک ذره بسیار کوچک با بار  $C = 1/5 \times 10^{-19}$  و جرم  $kg = 9 \times 10^{-30}$  بتواند در آن نقطه معلق بماند. ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

مرحله اول هفدهمین المپیاد فیزیک ایران

۴

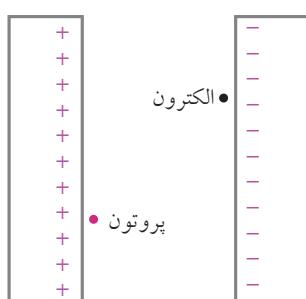

توسط بارهای نشان داده شده در شکل یک میدان الکتریکی یکنواخت درست کرده‌ایم. یک الکترون و یک پروتون در این میدان الکتریکی از حالت سکون شروع به حرکت می‌کنند. کدام گزینه درباره انرژی‌های جنبشی این دو ذره که به صفحه‌ی رویه رو می‌رسند، درست است؟

- الف) انرژی جنبشی پروتون بیشتر خواهد بود.
- ب) انرژی جنبشی الکترون بیشتر خواهد بود.
- پ) انرژی جنبشی هر دو مساوی است.
- ت) انرژی جنبشی این دو از نظر مقدار مساوی و از نظر علامت مخالف است.

مرحله اول پانزدهمین المپیاد فیزیک ایران

## ۵

برای اندازه‌گیری بار الکتریکی الکترون از آزمایش میلیکان، روی یک قطره‌ی روغن مقدار بار الکتریکی وجود دارد. این قطره‌ی روغن در یک میدان الکتریکی معلق می‌ماند. با اندازه‌گیری جرم قطره‌ی روغن و دانستن میدان الکتریکی می‌توان بار روی قطره‌ی روغن را به دست آورد. بار سه قطره‌ی روغن به ترتیب  $C = 10^{-19} \times 10^{-19} \times 10^{-19}$ ،  $C = 10^{-19} \times 10^{-19} \times 10^{-19}$  و  $C = 10^{-19} \times 10^{-19} \times 10^{-19}$  اندازه‌گیری شده است. براساس این اندازه‌گیری‌های کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند بار یک الکترون باشد؟

- الف)  $C = 10^{-19} \times 10^{-19} \times 10^{-19}$       ب)  $C = 10^{-19} \times 10^{-19} \times 10^{-19}$       پ)  $C = 10^{-19} \times 10^{-19} \times 10^{-19}$

مرحله اول اولین دوره المپیاد فیزیک ایران

## ۶

جريانی که از درون رشته‌ی یک لامپ می‌گذرد برابر یک دهم آمپر است. چند الکترون در یک میلی‌ثانیه از آن می‌گذارد؟


- الف)  $6 \times 10^{14}$       ب)  $6 \times 10^{15}$       پ)  $6 \times 10^{16}$


مرحله دوم هجدهمین المپیاد فیزیک ایران
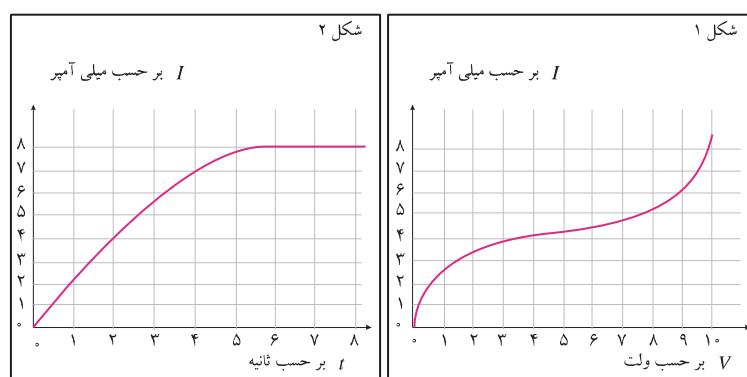
## ۷

در یک مدار عنصری هست که نمودار جریان بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر آن مطابق نمودار الف است. جریان گذرنده از این عنصر را با  $I$  و اختلاف پتانسیل دو سر آن را با  $V$  نشان می‌دهیم در یک آزمایش نمودار جریان زمان این عنصر به صورت نمودار ب است.

- الف) نمودار  $V$  بر حسب زمان را بکشید.
- ب) نمودار  $I \times V$  بر حسب زمان را بکشید.
- پ) در فاصله  $t = 8s$  و  $t = 0$  چه مقدار انرژی در این عنصر مصرف شده است؟



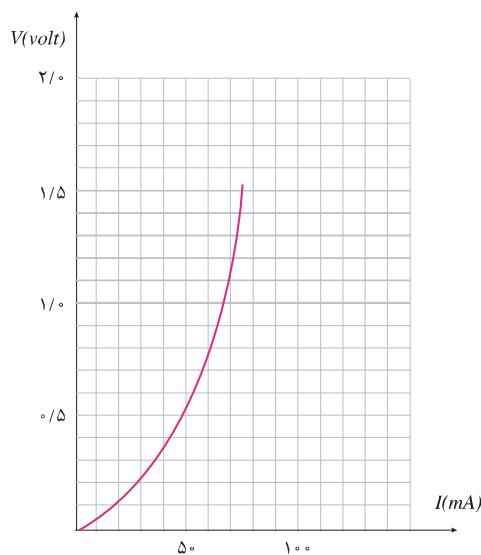

یک مقاومت غیرخطی عنصری است که ولتاژ دو سر آن به جریانی که از آن می‌گذرد بستگی دارد. اما این بستگی به شکل قانون اهم نیست. نمودار ولتاژ دو سر یک مقاومت غیرخطی بر حسب جریان مطابق شکل است. این مقاومت را به دو سر یک باتری می‌بندیم که نیروی محرکه آن  $1.5V$ ، و مقاومت درونی آن  $10\Omega$  است. نسبت گرمای تلف شده در مقاومت غیرخطی به مجموع گرماهای تلف شده در مقاومت غیرخطی و باتری را بازده نمی‌نامیم. این بازده چند درصد است؟

آذربخش: مدل بسیار ساده شده‌ای از آذربخش ارائه شده است. آذربخش ناشی از تجمع بار الکتریکی در ابرهاست. در نتیجه، زیر ابر معمولاً دارای بار مثبت می‌شود و بالای آن دارای بار منفی و زمین زیر ابر دارای بار منفی است. وقتی میدان الکتریکی نظیر آن از شدت فروشکست هوا فراتر رود، یک تخلیه‌ی الکتریکی ویرانگر رخ می‌دهد: این آذربخش است.

به کمک منحنی ساده شده‌ی جریان-زمان نمودار زیر، و با توجه به داده‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

$$h = 1\text{ km} : \text{فاصله‌ی بین پایین ابر و سطح زمین}$$

$$E = 300\text{ kVm}^{-1} : \text{میدان الکتریکی فروشکست هوا مرطوب}$$

$$32 \times 10^6 : \text{تعداد کل آذربخش‌ها در سال که به زمین برخورد می‌کند}$$

$$10^9 / 5 / 6 : \text{جمعیت کل انسان‌ها}$$

خ) مقدار کل بار  $Q$  آزاد شده در آذربخش، چقدر است؟

د) جریان میانگین  $I$  بین زیر ابر و سطح زمین در طول آذربخش چقدر است؟

ذ) فرض کنید انرژی همه‌ی آذربخش‌ها در طول یک سال جمع و به‌طور یکسان بین همه‌ی مردم تقسیم شود. با سهم خود چه مدت می‌توانید به‌طور پیوسته یک لامپ  $100W$  را روشن نگه دارید؟